

XP-002293054

assigned by CAESAR - 0.08.11

PD:31-12-1995

p. 515-518, 1-11



8 Digitale Schaltungen

 


Bild 8.23 ECL-Stromschalter

schaltung der ECL weicht vom Prinzip des Übersteuerungs-
s. Ihr Strukturelement ist der *Stromschalter* (→ Bild 8.23); er
n der analogen Schaltungstechnik dem Differenzverstärker
Während der analoge Differenzverstärker im aktiven Kennli-
betrieben wird, steuert man die Transistoren des Strom-
zwischen Übersteuerungs- und Sperrgrenze aus. Der Über-
ch wird vermieden, damit keine Speicherzeit t_s entsteht.

Eigenschaften des Stromschalters

x ist, dann leitet $T_1(x)$, und T_2 ist gesperrt (y).

2. $\sum U = 0$ ergibt:

$$U_{B1} = U_{REF} + U_{BE1} - U_{BE2} \quad (8.35)$$

y ist, dann sperrt $T_1(y)$, und T_2 leitet (x):

$$U_{B2} = U_{REF} - (U_{BE2} - U_{BE1}) \quad (8.36)$$

(8.35) und (8.36) ergibt sich:

renzspannung muß das arithmetische Mittel der Eingangssignalspannung sein.

$$U_{REF} = (U_{B1} + U_{B2})/2 \quad (8.37)$$

gangssignalhub ΔU_i ist durch die Basis-Emitter-Spannungen festgelegt und daher
cin.

$$\Delta U_i = U_{B1} - U_{B2} = 2(U_{BE1} - U_{BE2}) \quad (8.38)$$

I Ausgangspegel weichen erheblich voneinander ab, so daß ohne zusätzlichen
satz keine Gatterzusammenschaltung möglich ist.

$$U_{OL} = -I_C R_C = U_{B1} + U_{CE1} \quad \text{mit } U_{CE1} > 0 \quad (8.39)$$

$$U_{OH} = -I_C R_C = 0 \quad (8.40)$$

8.3 Logische Verknüpfungsschaltungen

515

Durch Kollektorstufen am Gatterausgang wird ein Pegelversatz realisiert.
Damit ergeben sich die im Bild 8.24 dargestellten Logikpegelbereiche.
Wesentlich ist, daß der Eingangspegel im H-Zustand nicht positiver als
 $U_{B1\max} = -0,8 \text{ V}$ werden darf, um eine Übersteuerung des Eingangstran-
sistors im Stromschalter zu vermeiden.

 


Bild 8.24 Logikpegel
und Übertragungs-
kennlinien von ECL-
Gattern

8.3.3.4 MOS-Schaltkreise

MOS-Schaltkreise in statischer Einkanaltechnik bestehen vorwiegend aus
integrierten MOSFETs (→ 6.14.3.4) eines Leitfähigkeitstyps (Logikgat-
ter und Schalttransistoren mit Lastelementen).

Eigenschaften der nMOS-Technik

- in nMOS-Silizium-Gate-Technik werden vorwiegend LSI- und VLSI-Schaltkreise hergestellt (Speicher-IC, Rechner-IC)
- im Vergleich zur TTL weniger Herstellungsschritte
- höhere Packungsdichten
- niedrige Verlustleistung
- sehr hoher (statischer) Eingangswiderstand
- trotz integrierter Gateschutzdioden sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Verhütung statischer Aufladungen zu treffen
- TTL-Kompatibilität (5 V-Betriebsspannung, positive Logikpegel).

Integrierte Grundstrukturen

In digitalen MOS-Schaltkreisen wiederholen sich zwei Grundstrukturen:

- Logikgatter
- Schalttransistoren

BEST AVAILABLE COPY

Die Logikgatter lassen sich auf den Inverter zurückführen. MOS-Inverter bestehen aus einem Enhancement-Transistor (\rightarrow 6.11.1), dessen Gate mit dem Eingangssignal belegt wird, und einem Lastelement (Depletion- oder Enhancement-Transistor) zur Gewinnung des negierten Ausgangssignals. Bild 8.25 zeigt die drei möglichen Inverterstrukturen in statischer Einkanaltechnik.

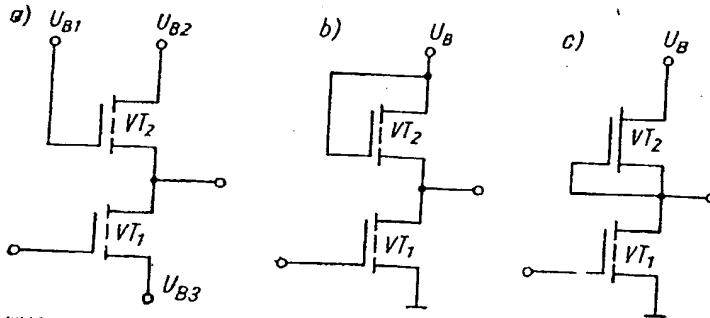


Bild 8.25 MOS-Inverter

a) EE-Inverter ($2 \times U_B$), b) EE-Inverter ($1 \times U_B$), c) ED-Inverter

Eigenschaften der drei Invertertypen

a) EE-Inverter mit drei Betriebsspannungen (getrennte Gatespannung)

- In n-Kanaltechnik z.B.
 $U_{B1} = +12\text{ V}$; $U_{B2} = +5\text{ V}$; $U_{B3} = -5\text{ V}$
- Enhancement-Lastelement (selbstsperrend) arbeitet im ohmschen Kennlinienbereich (\rightarrow 6.11.3)
- Lastelement ist leitend, wenn $|U_{B1}| > |U_{B2}| + |U_{B3}|$ ist.

b) EE-Inverter mit einer Betriebsspannung

- Enhancement-Lastelement arbeitet wegen $|U_{GS}| = |U_{DS}|$ im Abschnürbereich (\rightarrow 6.11.3)
- Nachteile gegenüber a): niedrigerer Signalhub, höhere Schaltzeiten.

c) ED-Inverter

- Enhancement-Basistransistor und Lastelement aus Depletion-Transistor (selbstleitend), $U_{GS} = 0$
- bei $U_{B1} \leq U_T$ ist VT_1 gesperrt: $U_O = U_{OH} \approx U_B$, bei $U_{B1} > U_T$ ist VT_1 aktiv: $U_O = U_{OL}$
- Die Silicium-Gatetechnologie ermöglicht niedrige Schwellspannungen ($U_T \approx 1\text{ V}$), so daß mit $U_B = 5\text{ V}$ gearbeitet werden kann (TTL-Kompatibilität).
- Kurze Kanallängen ergeben höhere Packungsdichten, kleinere Kapazitäten und somit höhere Schaltgeschwindigkeiten.
- Der ED-Inverter ist die bevorzugte Grundstruktur der nMOS-Technik.

BEST AVAILABLE COPY

Logikgatter

Infolge der direkten Koppelbarkeit von MOSFETs entstehen sehr einfache Verknüfungsprinzipien. Die Reihenschaltung ergibt NAND, die Parallelschaltung NOR (\rightarrow Bild 8.26).

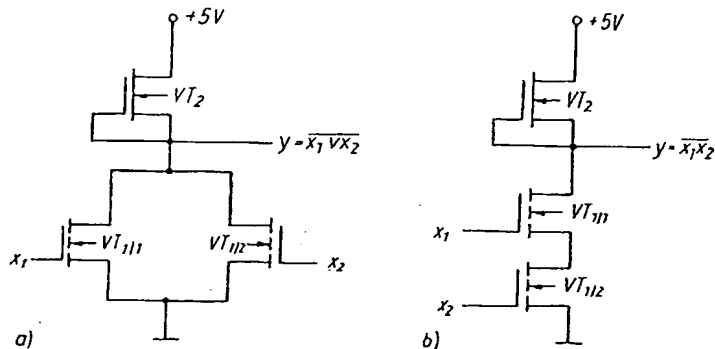


Bild 8.26 Verknüpfungsschaltungen in nMOS-Technik, a) NOR, b) NAND

Schalttransistoren

Logikstrukturen werden auf dem Chip durch Enhancement-Koppelemente verbunden (\rightarrow Bild 8.27). Typische Anwendungsfälle sind:

- Datentransport mit weitgehender Entkopplung zum Steuersignal
- kurzzeitige Zwischenspeicherung von Daten (1...10 ms)
- Synchronisation von sequentiellen Logikstrukturen.

 


Bild 8.27 Schalttransistoren als Koppelstruktur

Wirkungsweise des Schalttransistors

$x_1 = 1$: Inv. 2 mit Inv. 1 gekoppelt, C_p übernimmt durch Auf- oder Entladung den Logikzustand von y_1 ($y_2 = \overline{y_1}$).

$x_1 = 0$: Inv. 2 von Inv. 1 getrennt, C_p speichert den vorhergehenden Logikzustand kurzzeitig ($y_2 = \overline{y_1}$).

Das **dynamische Verhalten** wird durch die Umladung der Parallelkapazität C_p (Gate-Source-Kapazität) bestimmt. Die Zeitkonstante beträgt:

$$\tau = 2R_{DS}C_p$$

(8.41)

Durch Integration von Schalttransistoren wird der MOS-Schaltungsentwurf wesentlich vereinfacht. Bild 8.28 zeigt die MOS-gerechte Logik zur Funktion eines Demultiplexers.

 


Bild 8.28 1-auf-2-Demultiplexer (Entwurfselement in MOS)

 


Bild 8.29 CMOS-Inverter

8.3.3.5 CMOS-Schaltkreise

Eigenschaften der CMOS (komplementäre MOS-Technik):

- niedriger Leistungsverbrauch
- höchste Störsicherheit (40...45% von U_B)
- großer Signalhub
- großer Betriebsspannungsbereich (3...15 V)
- TTL-Kompatibilität bei HCT-Baureihe
- hohe Ausfächerung ($N_O = 50$)
- Resistenz gegenüber Strahlungseinfluß
- Frequenzabhängigkeit der dynamischen Verlustleistung
- gegenüber Einkanal-MOS geringere Packungsdichten (≥ 2 Transistoren je Grundbaustein)
- sehr hoher (statischer) Eingangswiderstand
- Schutzmaßnahmen gegen statische Aufladung erforderlich.

Anwendung:

- vorwiegend SSI- und MSI-Schaltkreise für industrielle Anwendungen, die hohe Störsicherheit und Unempfindlichkeit gegenüber Betriebsspannungsschwankungen erfordern
- Logikschaltungen für batteriebetriebene Geräte
- LSI-Schaltkreise für Uhren, Permanentpeicher und Mikrocontroller.

Die **Grundschialtung der CMOS-Technik** besteht aus zwei Transistoren vom selbstsperrenden Anreicherungs-Kanal; T_1 : p-Kanal, T_2 : n-Kanal. Bild 8.29 zeigt den CMOS-Inverter (Inverter) ohne eingezeichnete Gate-Schutzschaltung.

Wirkungsweise:

Bei **H-Potential** am Eingang ist T_2 leitend und T_1 gesperrt; $U_{OH} \approx U_B - U_T$, $U_{OL} \approx 0$ V.

Bei **L-Potential** am Eingang ($0 < U_{IL} < U_T$) ist T_2 gesperrt und T_1 leitend. Am Ausgang liegt $U_{OH} \approx U_B$.

Der Signalhub

$$\Delta U_O \approx U_B$$

Logische Verluste erfordern je Gatter zwei Transistoren, da die des Inverters (von allen Eingängen) von allen Eingängen erfolgen muß. Die statische Leistung von CMOS ist sehr klein (Größenordnung im Nanowatt).

 


Bild 8.30 CMOS-NOR-Gatter mit zwei Eingängen

Bei häufig wiederkehrender oder periodischer durch Rechtecksignale dominiert die **dynamische Verlustleistung**. Während jeder Signalperiode T muß die Lastkapazität C_L (Bild 8.27) umgeladen werden. Der dabei fließende Ladestrom im Mittel die Betriebsspannungsquelle mit der Leistung:

$$P_{Vd} = U_B \bar{I}_C$$

Der mittlere Ladestrom ergibt sich aus der kurzzeitig gespeicherten Ladung:

$$Q = C_L U_B \quad \text{zu} \quad \bar{I}_C = Q / T$$

BEST AVAILABLE COPY

Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik

von Studiendirektor Helmut Lindner †
(bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. Harald Lindner
und Prof. Dr. Hartmut Lindner),
Dr. Harry Brauer und
Prof. Dr. Constans Lehmann

6., verbesserte Auflage

Mit 671 Bildern, 98 Tabellen und 14 Tafeln

VN 43448



FACHBUCHVERLAG LEIPZIG - KÖLN

201 AVAILABLE COPY

AUTOREN:

Studiendirektor **HELMUT LINDNER** †
(bearbeitet von Univ.-Prof. Dr. **HARALD LINDNER**
und Prof. Dr. **HARTMUT LINDNER**),

(Gleichstrom, Elektrische und magnetische Felder, Wechselstrom,
Besondere Wechselstromkreise, Elektrische Maschinen)

Dr. **HARRY BRAUER**

(Bauelemente der Elektronik)

Prof. Dr. **CONSTANS LEHMANN**

(Analoge Schaltungen, Digitale Schaltungen, Stromversorgungs-
schaltungen)

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik: mit 98
Tabellen / von Helmut Lindner (bearb. von Harald Lindner und
Hartmut Lindner), Harry Brauer und Constans Lehmann . - 6.,
verb. Aufl. - Leipzig: Köln: Fachbuchverl., 1995

ISBN 3-343-00879-6

NE: Lindner, Helmut; Lindner, Harald [Bearb.]; Brauer, Harry;
Lehmann, Constans

ISBN 3-343-00879-6

© Fachbuchverlag Leipzig 1995

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des Verlages nicht zulässig.

Satz mit Microsoft Word für Windows
Druck: Ludwig Auer GmbH, Donauwörth
Printed in Germany